

Садонов

ВАРИАНТ №12

1. Как работает транзистор в инверсном активном режиме?
2. Что такое (ДУ) дифференциальный усилитель?
3. Приведите схемы фильтров первого порядка.
4. Приведите схему и опишите принцип действия шифратора, приведите таблицу истинности.
5. Что такое программируемое ПЗУ?
6. Что относится к динамическим характеристикам АЦП?
7. Изобразите и опишите принцип действия трехфазного двухполупериодного выпрямителя.

